

Mål spænding

Opgave:

- Mål den faktiske spænding over modstanden
- Beregn den faktiske strøm igennem modstanden

Batteri:	Målt spænding [V]			Beregnet strøm [A]		
	10 ohm	100 ohm	1000 ohm	10 ohm	100 ohm	1000 ohm
Litium (CR2032)	1.5V	2.73V	2.97V	0.15A	0.030A	0.00297mA
Alkaline (4*AA)	5V	5.88V	5.99V	0.5A	0.0588A	0.00599mA
Li-Ion (18650)	3.1V	3.9V	4.1V	0.31A	0.039A	0.0041mA