

Beregn strømmen igennem modstandene

Opgave:

Brug ohms lov: $I = U / R$, til at beregne den forventede strøm igennem de tre forskellige modstande.

	Spænding (fra sidste opgave)	Beregn strømmen I		
BATTERI:	Spænding [V] fra Datablad	10 ohm	100 ohm	1000 ohm
Litium (CR2032)	3V	0.3 A	0.03 A	0.003 mA
Alkaline (4*AA)	1.6 V	0.16 A	0.016 A	0.0016 mA
Li-Ion (18650)	3.7	3.7 $\frac{3.7}{10} = 0.37$	0.037	0.0037 mA